
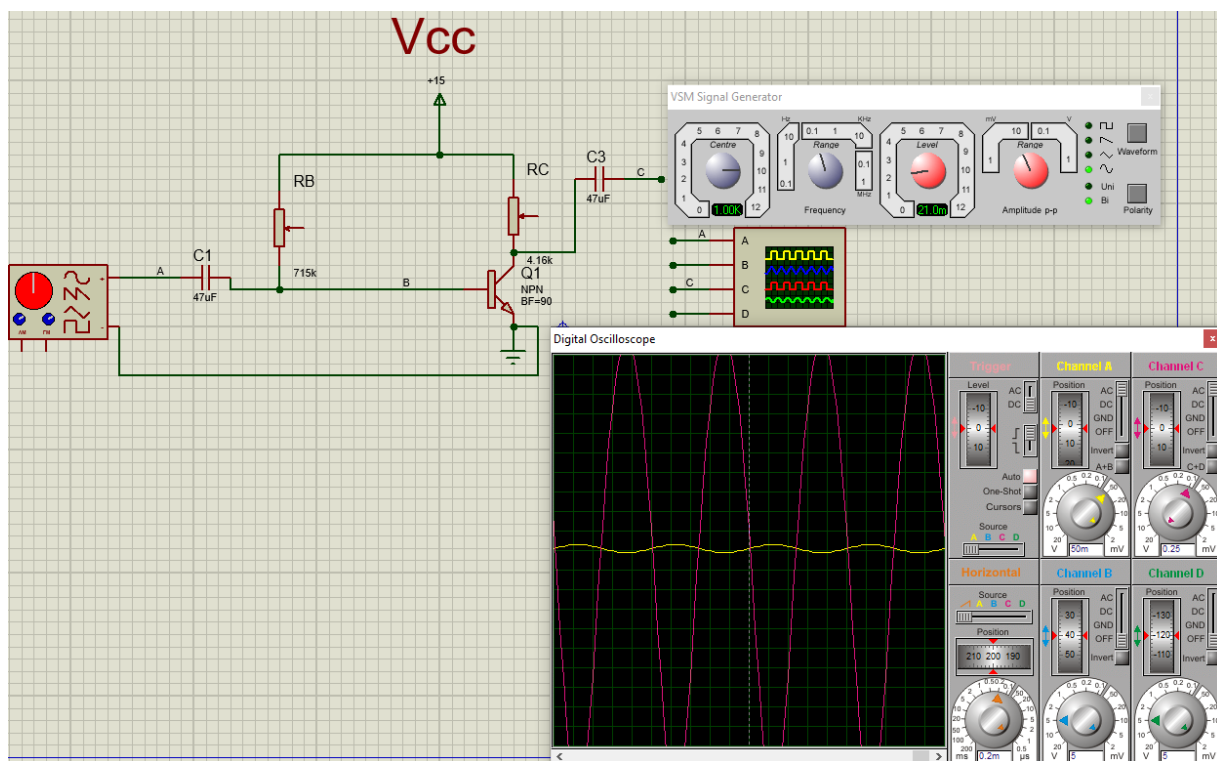



Simulación de la figura 1 a)

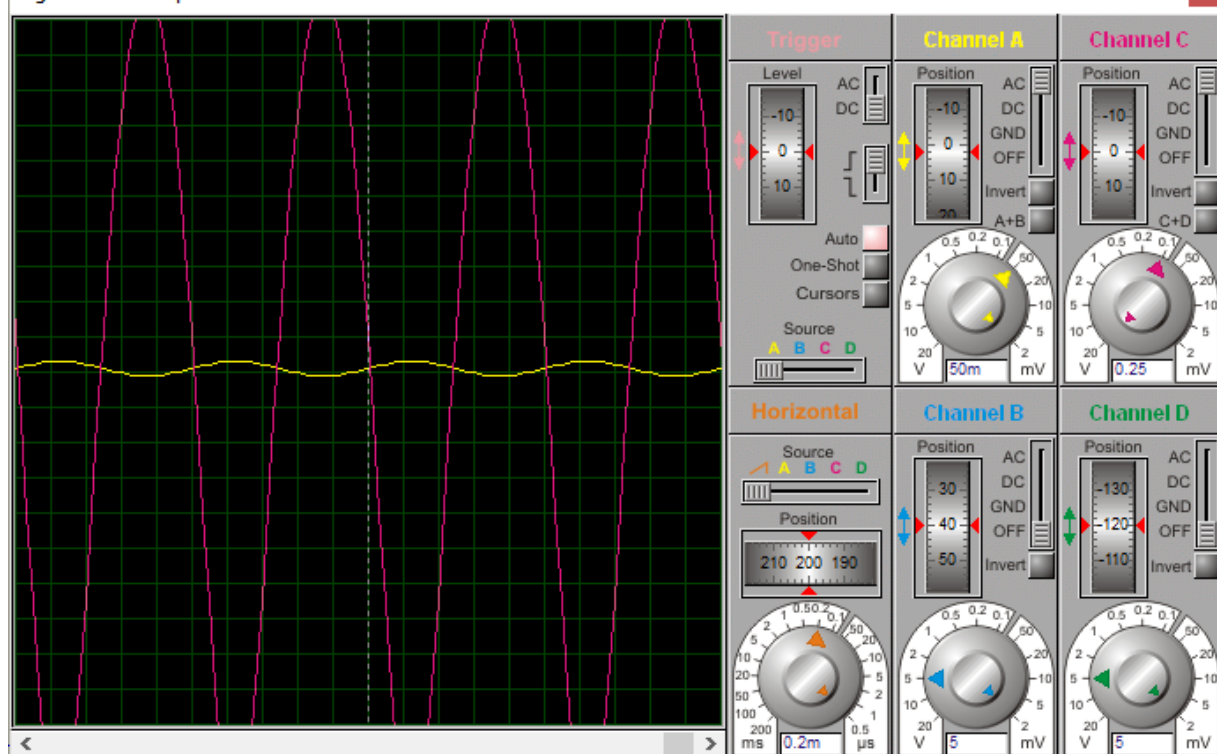


Digital Oscilloscope




Simulación de la figura 1 b)

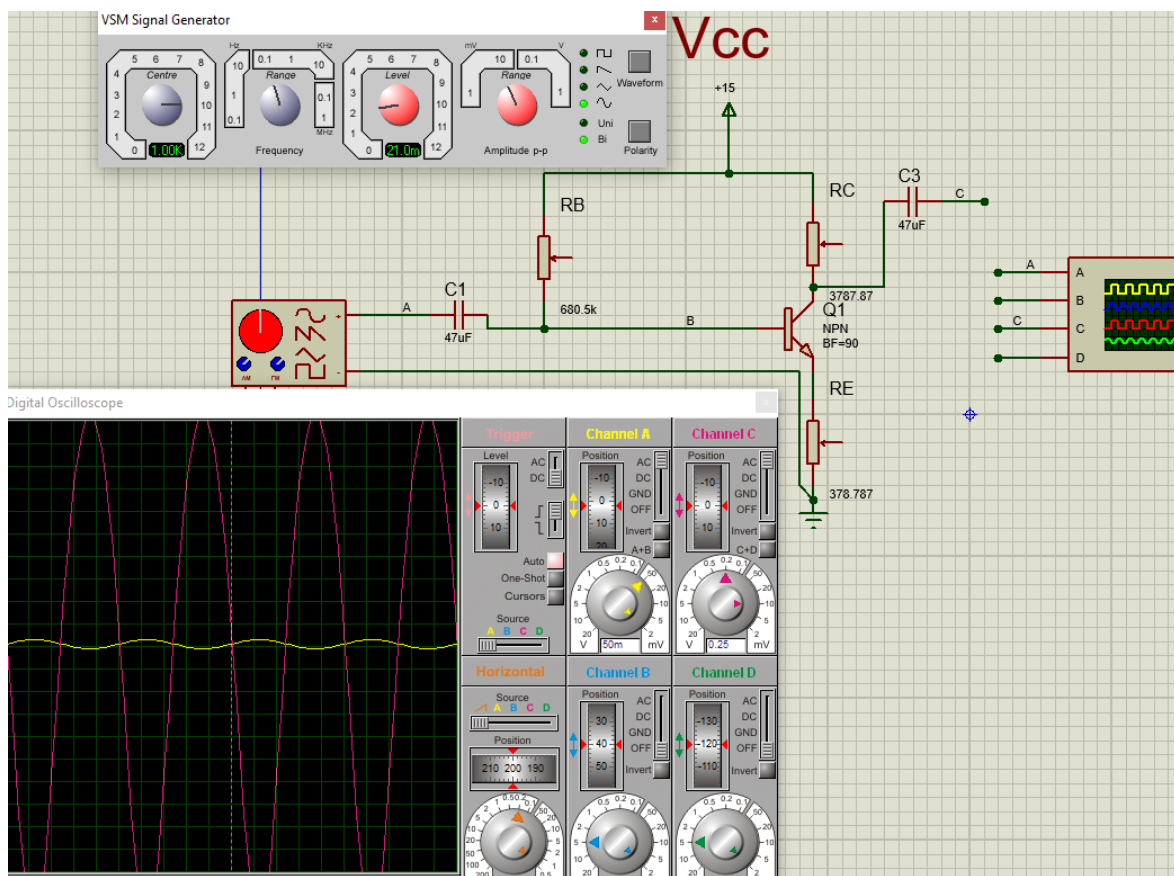


Digital Oscilloscope

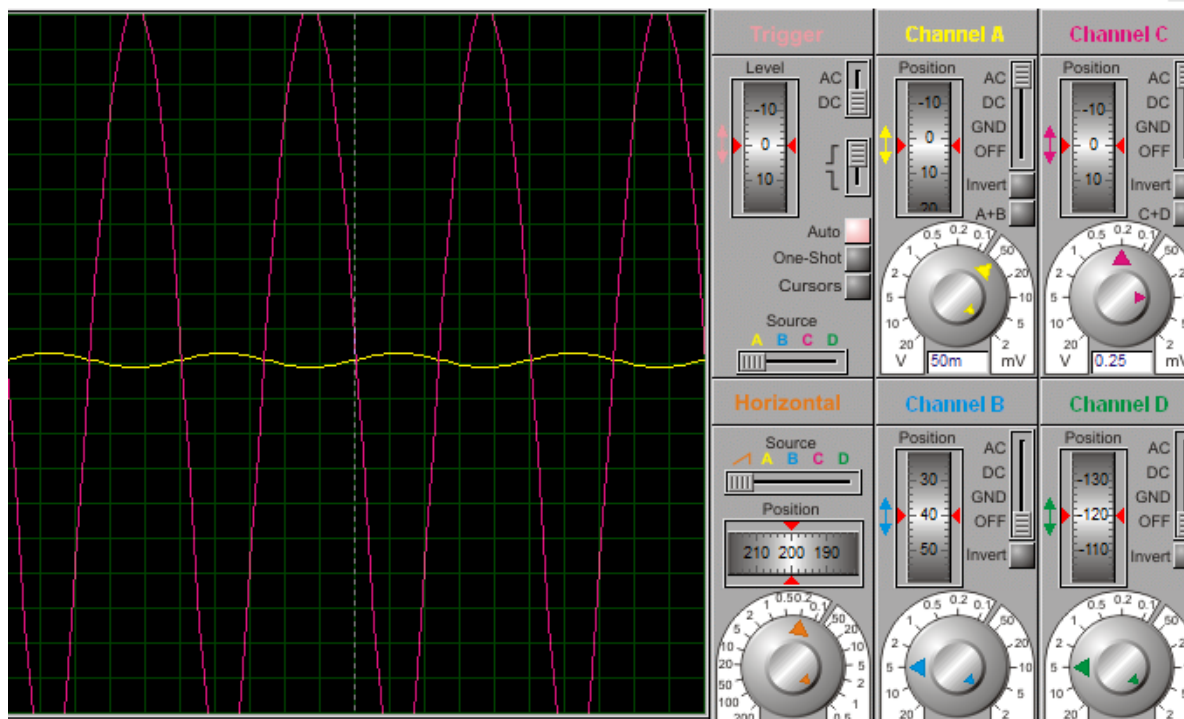

Simulación de la figura 1 c)

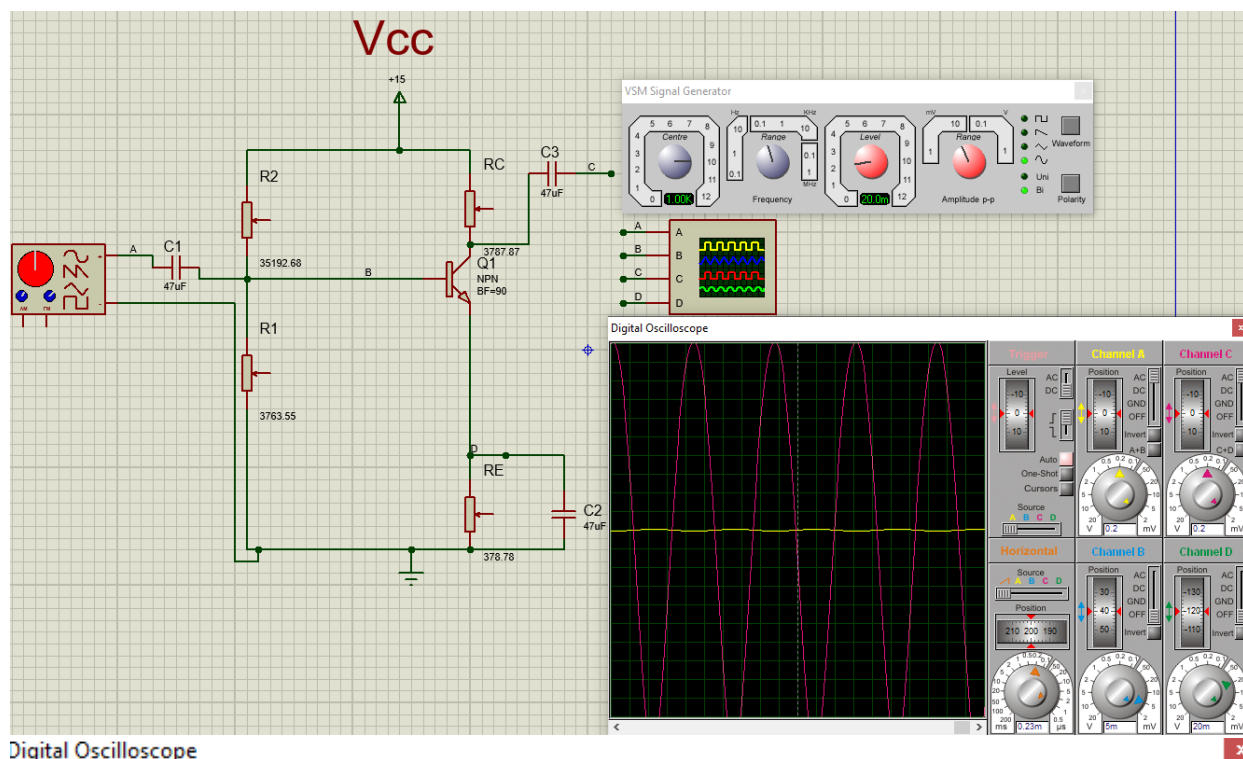

Digital Oscilloscope

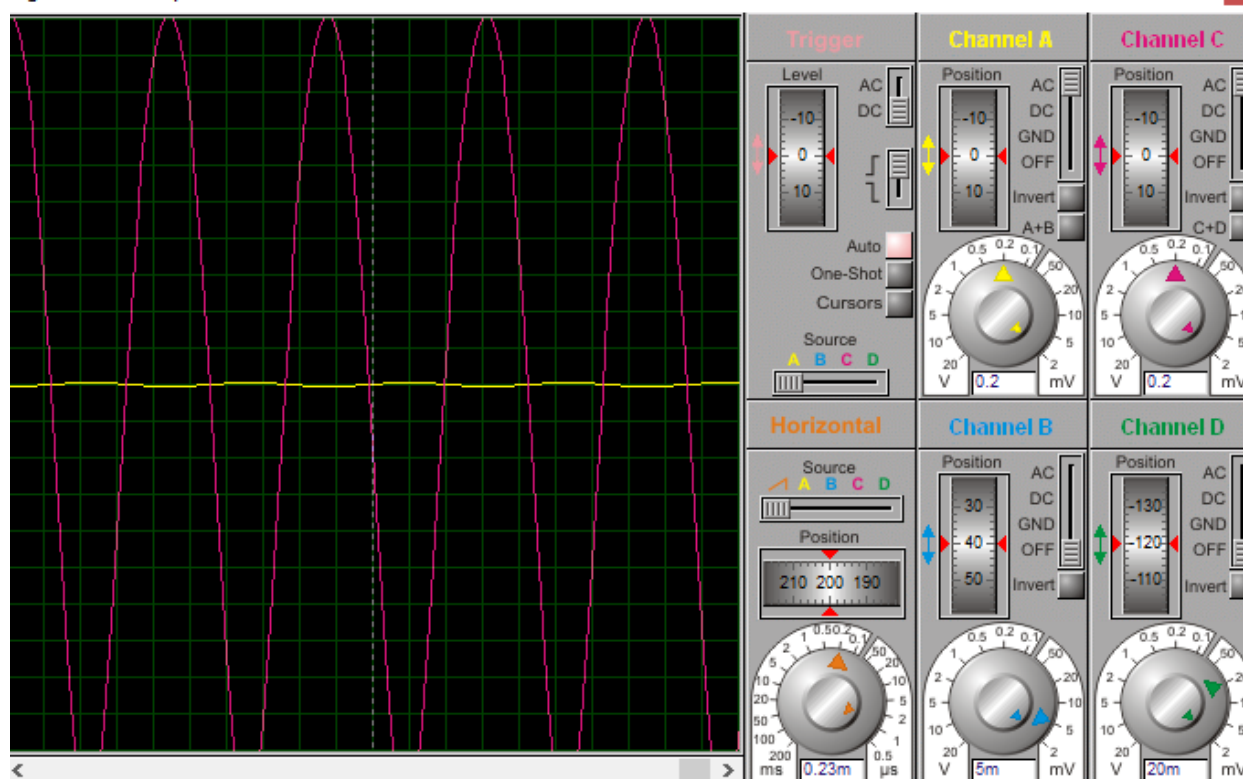

La salida es el canal C el morado y la entrada el canal A el amarillo, y como podemos ver, nuestro amplificador está funcionando.